

## بسمه تعالیٰ

شنبه ۲۶ دیماه ۱۳۸۸

مدت ۱۷۰ دقیقه

مراجع و منابع آزاد

آزمون الکترونیک قدرت I

**مسئله اول :** شبکه ۳۸۰ ولت ۵۰ هرتز سه فازه‌ای از طریق ترانسفورماتور با اتصال مثلث ستاره و نسبت تبدیل یک به یک از طریق یک یکسوساز نیم موج تریستوری به بار مصرفی اهمی با مقدار  $R=2/3$  اهم متصل می‌گردد. در صورتیکه زاویه آتش تریستورها ۴۲ درجه باشد و مقدار ولتاژ متوسط دو سر بار مصرفی برابر ۱۸۲ ولت و از افت ولتاژ تریستورها همچنین افت ولتاژ اهمی صرفنظر نمائیم، مطلوبیست محاسبه اندوکتانس معادل در خروجی ترانسفورماتور.

تریستورها در اینحالت باید چه  $\left( \frac{di}{dt} \right)$  مجازی را داشته باشند. در مورد قدرت انتخابی برای ترانسفورماتور و گرمای آن

نقشه نظری دارید؟

**مسئله دوم :** یک موتور جریان مستقیم ۳/۵ مگاواتی با ولتاژ نامی ۷۰۰ ولت و سرعت نامی ۱۵۰۰ دور در دقیقه وجود دارد برای تغذیه آن از دو یکسوساز تمام موج تریستوری و برای جریان تحریک آن از دو یکسوساز تمام موج نیمه تریستوری استفاده شده است. هدف از استفاده از این موتور تغییر جهت دور، ترمز سریع و در قدرت ثابت یا در گشتاور ثابت کار کردن می‌باشد.

روشی را پیشنهاد دهید که بتوان خواسته‌های فوق را در حداقل زمان و با بهره بیشتر استفاده نمود. در مورد فرمان‌ها و حفاظت‌های سیستم چه پیشنهادی دارید، لطفاً بصورت مختصر و مفید بیان نمائید.

**مسئله سوم :** یک شبکه سه فازه خطی ۲۰۰ ولت و فرکانس ۵ هرتز توسط یک یکسوساز پل دیودی سه فازه به یک کنترل کننده جریان مستقیم و یک مقاومت اهمی با مقدار  $R=1/2$  اهم که بموازات چاپر می‌باشد متصل گردیده است چنانچه در هر فاز شبکه اندوکتانسی معادل ۲/۵ میلی هانری قرار گرفته باشد و فرکانس کاری هاشور برابر ۵۰ هرتز و

زمان کار آن به یک دوره تناویش برابر  $6/0$  باشد ، مطلوبست تعیین مقدار مقاومت معادل دیده شده از هر فاز شبکه و تلفات ناشی در مقاومت  $R$  را.

چنانچه بخواهیم این مقدار قدرت تلف نشود ، بلکه به یک شبکه سه فازه  $380\text{~V}$  ولت  $50\text{~Hz}$  و از طریق یک یکسوساز پل تریستوری انتقال دهیم روش کار و زاویه آتش تریستورها را محاسبه نمایید .  
مسایل حفاظتی برای این سیستم را یادآوری نمایید .

**مسئله چهارم :** یک یکسوساز پل تریستوری از شبکه  $20\text{~kV}$  مستقیماً تغذیه می‌شود و جریان تقریباً صاف  $540\text{~A}$  آمپری را به بار مصرفی خود می‌رساند ، در زاویه آتش  $50^\circ$  درجه تریستورها ، زاویه هدایت تداخلی برابر  $2/5$  درجه می‌باشد. مطلوبست تعیین  $L$  شبکه را.

آیا می‌توان در همان حوزه فعالیت یکسوساز ، یک اینورتر منبع ولتاژ ترانزیستوری و یک خازن و یک ترانسفورماتور قرار دهیم که این افت ولتاژ هدایت تداخلی را جبران نماید. چنانچه جوابتان مثبت می‌باشد ، چگونگی را دقیقاً بررسی و حداقل مقدار خازن را محاسبه نمایید .  
چنانچه وقت داشتید در مورد اینورتر منبع ولتاژ و ترانسفورماتور واسط نیز تا حد ممکن بررسی و اعلام نظر نمایید.

**مسئله پنجم :** یک بار اهمی ، القائی با مقدار  $R=0/25\text{~A}$  و  $L=0/12\text{~H}$  را با یک خازن  $1/7\text{~mH}$  فاراد موازی قرار داده‌ایم و می‌خواهیم تغذیه‌اش نماییم.

برای تغذیه آن از یک مبدل پل دیودی و یک مبدل پل تمام تریستوری و شبکه سه فازه با فرکانس  $50\text{~Hz}$  و ولتاژ خط  $500\text{~V}$  ولت استفاده می‌گردد. شروع و نحوه کار و نحوه پالس‌دهی و زمان‌های پالس‌دهی را دقیقاً مشخص نمایید و چگونگی کار و مشکلات و مزایای آن را بیان نمایید .

در بهترین حالت مقدار قدرت انتقالی به بار مصرفی چقدر است.